

Final Project

106 學年度第 2 學期

Pipelined CPU Design

老師： 朱守禮 老師

學生： 10527130 陳少洋
10527132 林亞吟
10527135 張智欽
10527140 初 元


一、背景

本 Final Project 主要為設計一個 Pipelined CPU、第三版除法器，其目的主要為實現十六項功能：AND、OR、ADD、SUB、SLT、SLL、SLTI、LW、SW、BEQ、J、JAL、DIVU、MFHI、MFLO、NOP。

本次 Project 我們使用 ModelSim 來 compiler 以及執行，透過模擬 waveform 來檢查是否與 Testbench 的計算結果相同。

本次 Project 須符合以下規範：

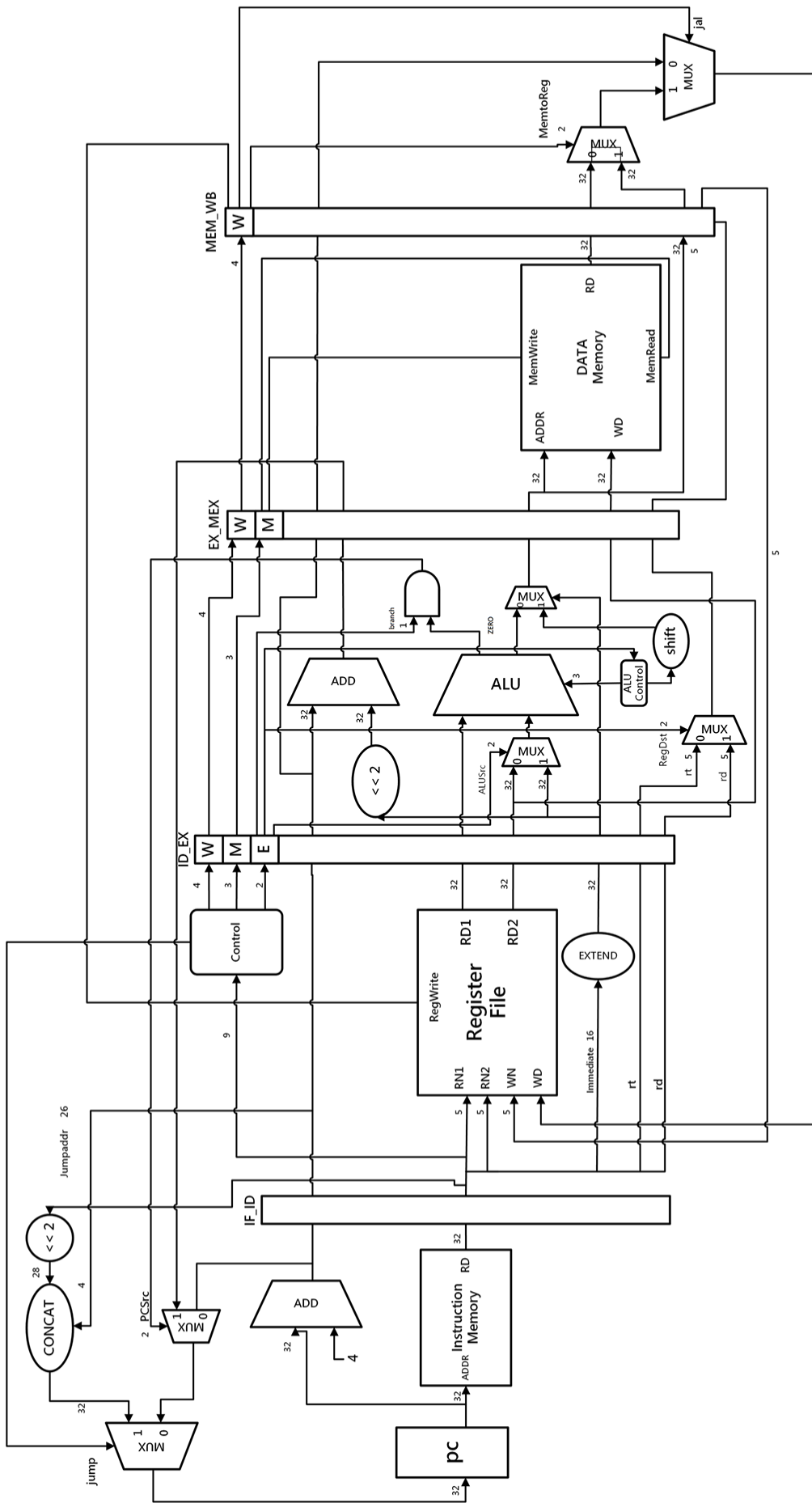- (1) 一個 Module 一個檔案，同時檔案名稱需與 Module 名稱相同。
- (2) 須放置以 Visio、Word 或 PowerPoint 繪製的 Datapath 架構圖。
- (3) Testbench 須依助教所提供之參考設計。
- (4) 設計均以 Verilog 完成，且須通過 ModelSim 模擬執行。
- (5) Verilog 設計只能包含規定的十六項功能。



二、方法

(一) ALU(組合邏輯)：




沿用 MidTerm Project 設計的 ALU，新增 SLL 指令。

1. 設計重點

我們先設計 1-bit 的 ALU，instance 32 次，達到 Ripple Carry 的效果。

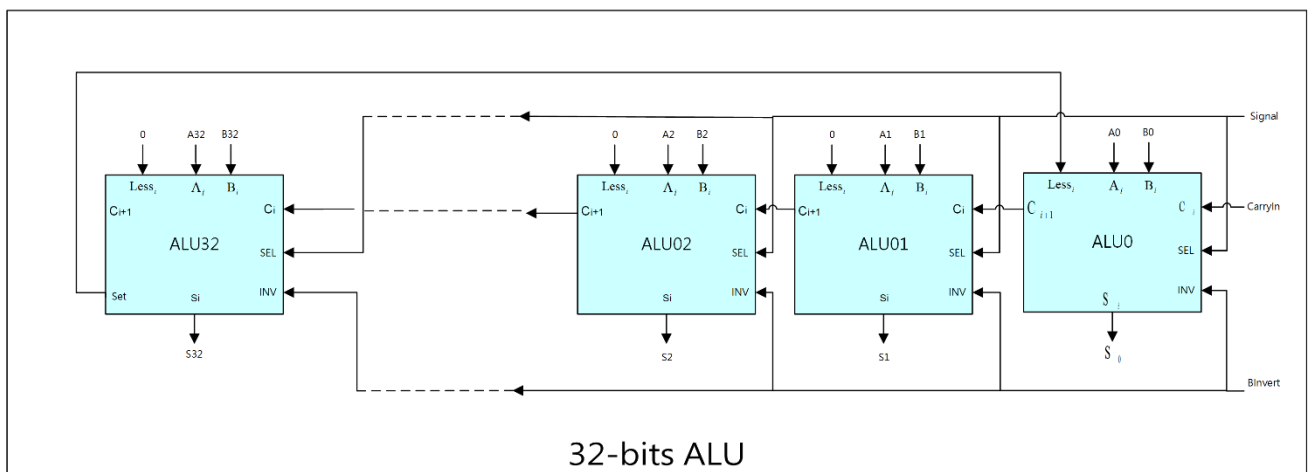  2. 說明

- ADD、SUB、SLT 不可直接使用”+”、“-”，必須以邏輯閘撰寫設計。
- AND : 000 / 36 / 100100
OR : 001 / 37 / 100101
ADD : 010 / 32 / 100000
SUB : 110 / 34 / 100010
SLT : 111 / 42 / 101010
SLL : 011 / 0 / 000000
- AND: 000 第一位元為 Bit Invert，二、三位元為 Selection，36 則為指令代碼，100100 則為 6-bits Signal，為 36 轉 binary 後的值，我們讓他 1 bit 1 bit 做 AND 直到 32bit 結束，OR 也是一樣的操作。
- ADD: 010 第一位元為 Bit Invert，二、三位元為 Selection，32 則為指令代碼，100000 則為 6-bits Signal，為 32 轉 binary 後的值，設計 ADD、SUB 時我們都是使用 Full Adder，差別在於 Binvert，從 AND、OR、ADD、SUB、SLT 的 Signal 可以發現，只有 SUB、SLT 的 Signal[1] 為 1，因此我們利用 Signal[1] 來做判斷，決定 Binvert 是 0 或 1。
- 使用 SUB、SLT 時，兩指令都會有相減的動作，因此我們設計了一個 BinvertCarry，用來當成第一 bit 的 ALU 的輸入，若指令為 SUB、SLT，BinvertCarry 就設定為 1，其餘指令為 0。
- SLT 會利用 SUB 判斷兩數的關係，若兩數相減大於等於 0，SUB 結果的最高位元為 0，反之，兩數相減小於 0 為 1。最後會將此最高位元設定成輸出值的最低位元。
- SLL 是使用 Midterm Project 寫好的 Shifter 放入 ALU，實現邏輯左移的功能，ALU 再依據輸入指令來決定是否要輸出 SLL 結果。




(二) Shifter(組合邏輯)：

1. 設計重點

沿用 MidTerm Project 的 Shifters，主要目的還是實現 SLL，邏輯左移的運算，用 Shamt 位移 in，將結果紀錄在 out。

 2. 說明

- 用 5-bits 控制位移量，因為 2 的 5 次方最多可位移 31 bits，故以 5-bits 做為控制位移的，若要位移 32 bits 則全部補 0。
- 以一個 5bits 的線接收 Shamt 的前 5bits 判斷位移量，從第 1 個 bits 判斷到第 5 個 bits 依序可位移 1、2、4、8、16。



(三) Register_File：

1. 設計重點

Register_File 主要在實現 R-type、I-type 各指令時，用來存放的暫存器。

2. 說明

- 我們依照講義上給的圖下去設計 Register_File，R-type 指令，需要用到 RN1、RN2、WN 三個 input，RN1、RN2 分別讀入 rs、rt 暫存器的值，並將 RN1 值->RD1，RN2 值->RD2，之後進入 ALU 進行運算，之後運算結果傳回 WD，WD 在寫回 WN 暫存器(rd)。
- I-type 指令則有分三類，因為 I-type 指令只有兩個暫存器，若是 lw 指令，RegWrite 會設為 1，需要 RN1、WN 兩個 input，RN1 讀入 rs 暫存器的值，並將 RN1->RD1，然後 offset 進行有號數擴充，與 RD1 一起放入 ALU 運算，WD 則接收 Data Memory 的 RD，然後將 WD->WN(rt)。
- 若是 sw 指令，RegWrite 會設為 0，需要 RN1、RN2 兩個 input，RN1 讀入 rs 暫存器的值，並將 RN1->RD1，RN2 讀入 rt 暫存器的值，並將 RN2->RD2，然後 offset 進行有號數擴充，與 RD1 一起放入 ALU 運算，然後 RD2 將值給 Data

Memory 的 WD，然後 ALU 將運算結果的位址給 Data Memory 的 ADDR。

- 若是 beq 指令，RegWrite 會設為 0，需要 RN1、RN2 兩個 input，RN1 讀入 rs 暫存器的值，並將 RN1 值→RD1，RN2 讀入 rt 暫存器的值，並將 RN2 值→RD2，之後進入 ALU 運算，offset 進行有號數擴充，並在左移兩位元達到乘以 4 的效果，若 $RD1 = RD2$ ，則將 $PC+4$ 與有號數擴充後的值相加回傳給 PC， $RD1 \neq RD2$ ，則只將 $PC+4$ 的值回傳給 PC。

(四) Signal_Extend :

1. 設計重點

Signal_Extend 主要在執行 I-type 指令時，將其 16 bits 的 offset 進行有號數擴充成 32 bits。

(五) Data Memory :

1. 設計重點

Data Memory 主要在於判斷 I-type 的 lw、sw，是否需要寫入記憶體或從記憶體中讀取資料。

2. 說明

- 我們照著講義給的架構圖下去設計，如果是 lw 指令，MemWrite 會設為 0，MemRead 會設為 1，從 MemRead = 1 我們可以判斷，這時我們需要將位址讀入暫存器，因此將從 ALU 讀到 ADDR 的位址($rs + offset$)，透過 RD 寫回 Register File 的 WD。
- 如果是 sw 指令，MemWrite 會設為 1，MemRead 會設為 0，從 MemWrite = 1 我們可以判斷，這時我們需要將位址寫入記憶體，因此我們將從 ALU 讀到 ADDR 的位址($rs + offset$)，並把 RD2 的值給 WD，之後 WD 將值寫入 ADDR 的位址。

(六) Mips_Pipeline :

1. 設計重點

將各項 module 建立並執行，Pipeline 主要將 Datapath 分成 5-stage，分別為 IF、ID、EX、MEM、WB，我們設計 4 個暫存器，分別為 IF_ID、ID_EX、EX_MEM、MEM_WB，利用這 4 個暫存器達到永遠可讀，特定時間可寫的效果。

2. 說明

我們依照講義給的 Datapath 下去設計，第一階段為 IF，主要在做的事為 Instruction Fetch，從 Instruction Memory 中讀取指令，並將 $PC+4$ ，將 IF 階段的結果存在 IF_ID 暫存器裡。下一階段為 ID，主要在進行 Instruction decode，從 ID_IF 暫存器取出 IF 的結

果，將指令解碼，判斷指令是 I-type、R-type、J-type，將 ID 階段的結果存在 ID_EX 暫存器裡。下一階段為 EX，主要在做的事為 Execute，從 ID_EX 暫存器取出 ID 的結果，執行指令的運算，若指令為 BEQ，則在此階段會判斷結果，若是相等，Zero = 1，則會在此階段將 PC+4 與 offset 擴充偏移完的值相加回傳給 PC，若不相等，則回傳 PC+4 給 PC，運算完後將 EX 階段的結果存在 EX_MEM 暫存器裡，下一階段為 MEM，主要在做的事 Memory Access，從 EX_MEM 暫存器裡取出 EX 的結果，看是否要進行存取，將結果存入 MEM_WB 暫存器裡，下一階段 WB，主要在進行 Write Back，從 MEM_WB 取出結果，利用多工器判斷是否要寫回。

(七) ALU Control

ALU Control 主要在控制 ALU，以輸入的 input 決定訊號，再依訊號決定執行哪項功能。

(八) Control Unit

Control Unit 會進行解碼，判斷是 R-type 指令還是 I-type 指令，決定各個多工器的訊號為 1 還是 0、以及給 ALU Control 一個 ALU OP。

ALUOP / Ctl / Ctl 轉二進位

● R-type :	10	/	0	/	000000
SLTI :	11	/	18	/	010010
LW :	00	/	35	/	100011
SW :	00	/	43	/	101011
BEQ :	01	/	4	/	000100
J :	01	/	2	/	000010
JAL :	01	/	3	/	000011

(九) 2-1 MUX(組合邏輯)

接收 Control Unit 給的訊號。

(十) NOP 指令

- 為了避免 hazard，在遇到 J-type 指令、BEQ、連續指令使用到相同的暫存器，這時需要給 NOP，避免 hazard 的情況。
- 指令輸入 00000000，CPU 不做任何事。

(十一) TB_Pipeline

1. 設計重點

TB_Pipeline 主要目的為一個測試平台，從 Testbench 輸入，驗證各功能的運算結果是否正確。

三、結果

1. add \$s1(r17,2), \$s0(r16,1), \$s1, 0

(rs) (rt) (rd)

20

88


30

02




電腦讀取會以 Little Endian，因此會顯示 02308820。

第一個 cycle 先 Fetch 指令(粉紅框框的位置)。

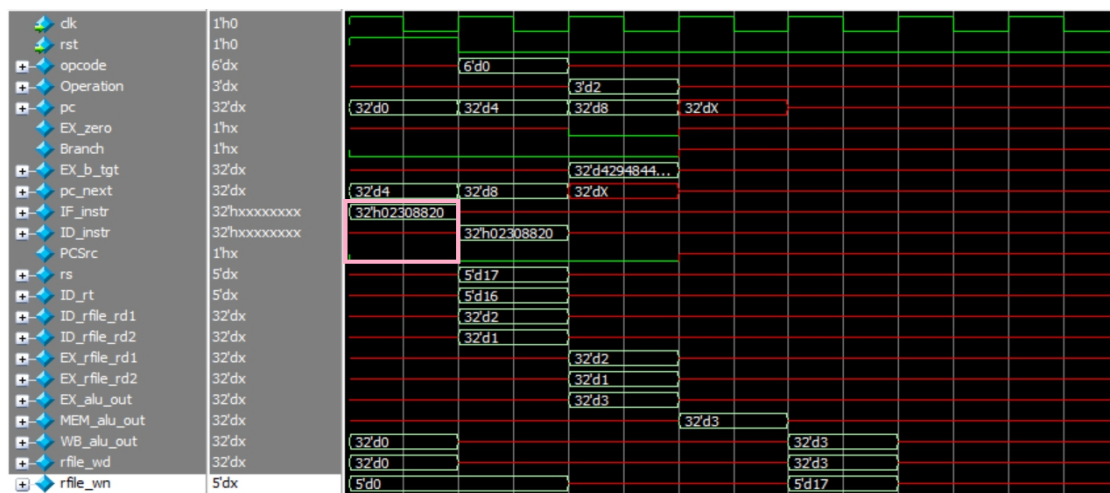


第二個 cycle 會將指令解碼，找到 rs = 17、rt = 16 兩者為暫存器的位置。


rd1 = 2、rd2 = 1，兩者為暫存器的值。

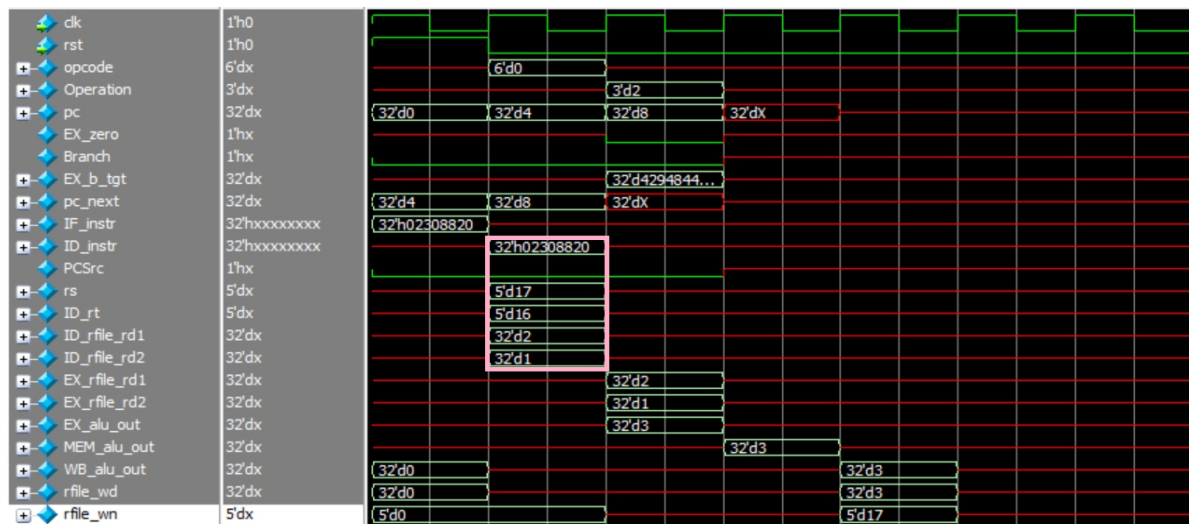


第三個 cycle 會將 rd1、rd2 放入 ALU 進行運算。

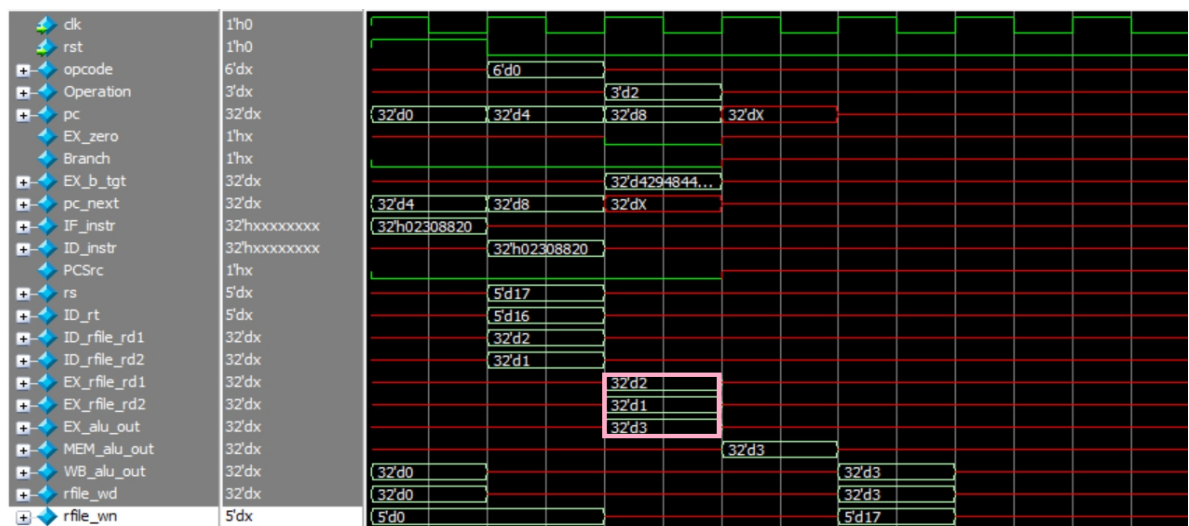

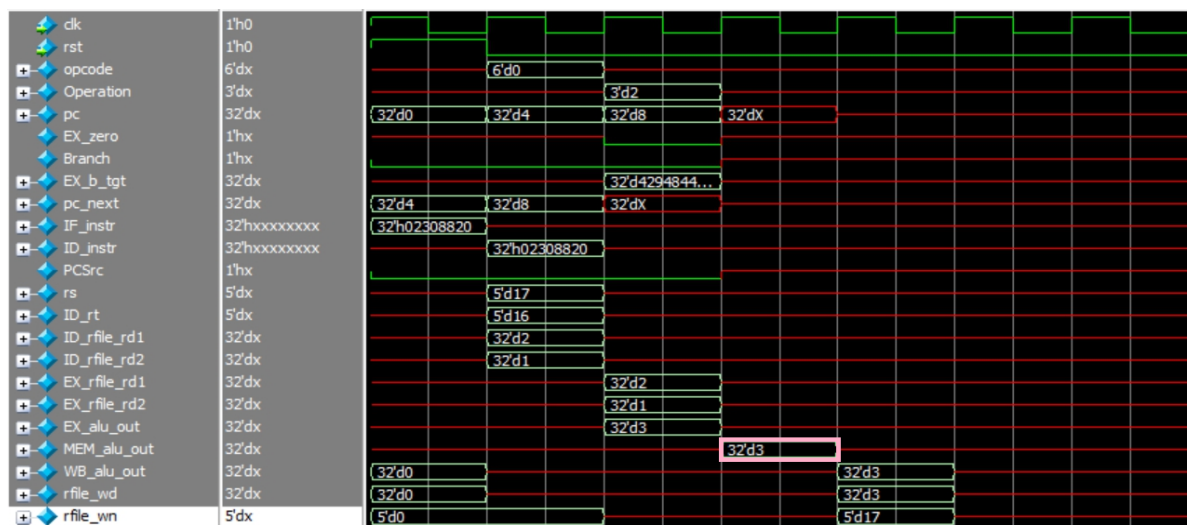第四個 cycle，由於 R-type 不需要經過 Data Memory，但還是需要傳遞。



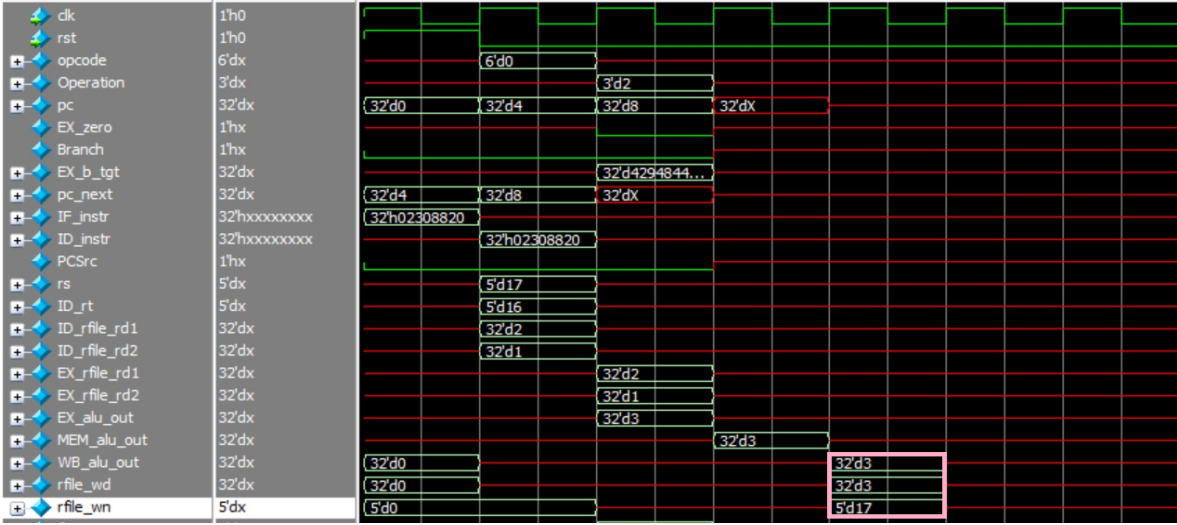第五個 cycle，要將 ALU 計算完的值 Write Back 給 rd 暫存器，這時 rd 暫存器的位置為 17，值為 3。



因為 R-type 指令的運作幾乎相同，只差在 ALU 運算的結果，因此我們以 add 為例。

2. lw \$s1(17,2), \$t7(15,21), 0

00

00

2F

8E

// nop

00

00

00

00


sw \$zero, \$s2, 24

18

00

12


AC

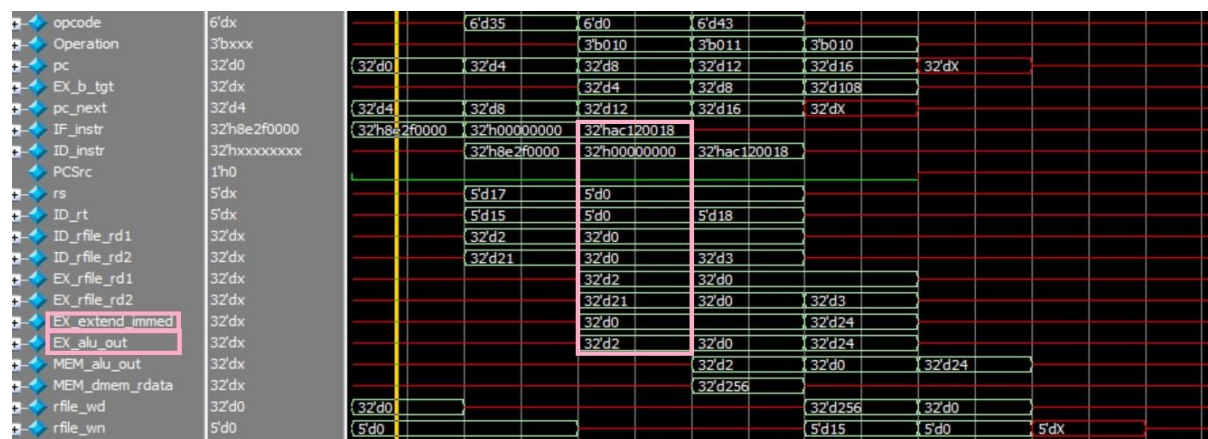

第四個 cycle SW 進行解碼，SW 用到的是 rs、rt 暫存器，rs = 0、rt = 18，rd1 = 0、rd2 = 3，這時 LW 正在進行 Memory Access，我們從 ADDR 讀到暫存器的位置 = 2，得到的記憶體的資料 = 256。



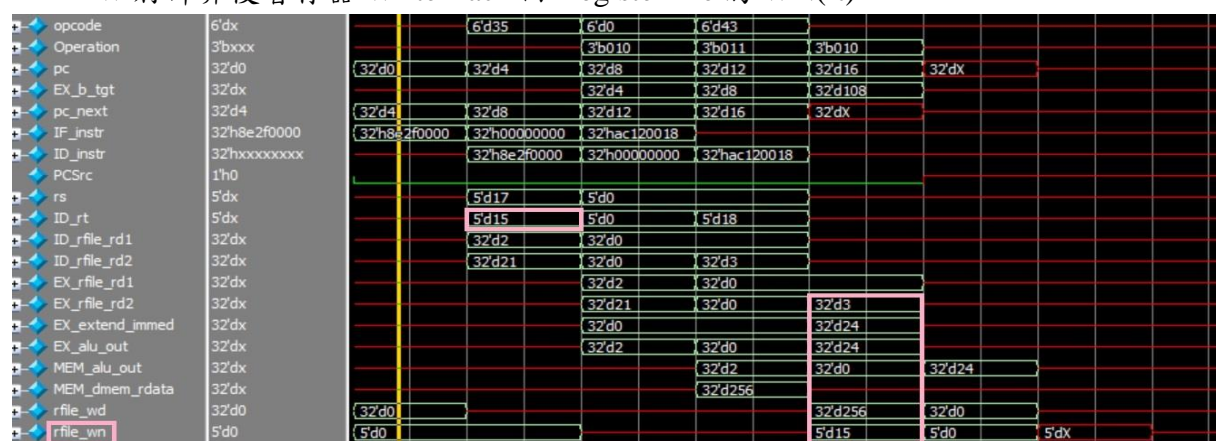第五個 cycle SW 進行運算，SW 的立即值為 24，因此 ALU 計算後的位置為 24，LW 將計算後暫存器 Write Back 回 Register file 的 WN(rt)。



第六個 cycle SW 進行 Memory Access，我們在 Data Memory 裡將 rd2 的值 = 3(wd)寫入暫存器(addr)的位置。



3. slti \$s4, \$t8 #16

10

00

98

4A


slti \$s4, \$t8 #1

04

00

98

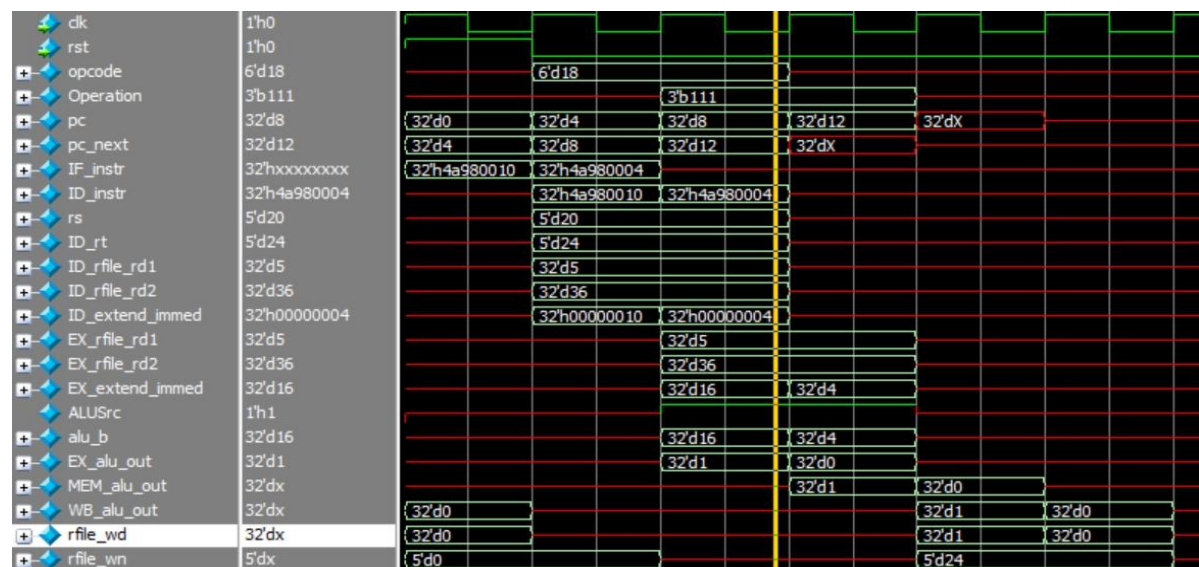Slti 指令與 R-type 指令差不多，只差在 ALUSrc 多工器時讓偏移量進入比較。



4. beq rs rt imm

beq s1, s1, #5

05

00

31

12

nop


```

00
00
00
00
nop
00
00
00
00
00
add $s2(r18,3), $s0(r16,1), $s2(r18,4)
20
90
50
02
sub $s1(r17,1), $s0(r16,1), $s1(r17,0)
22
88
30
02
sub $s3(r19,4), $s0(r16,1), $s3(r19,3)
22
98
70
02
or s4(r20,5), s0(r16,1), s4(r20,5)
25
A0
90
02
add $s2(r18,4), $s0(r16,1), $s2(r20,5)
20
90
50
02
sub $s1(r17,0), $s0(r16,1), $s1(r17,-1)
22
88
30
02
sub $s3(r19,3), $s0(r16,1), $s3(r19,2)
22
98
70
02


```

BEQ 指令第一階段先 fetch 指令(粉紅框框的部分)

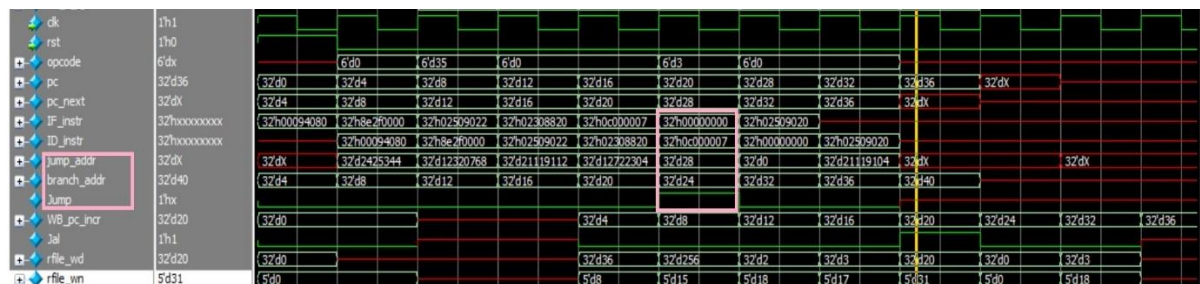當第二個 cycle 時，會把 `instrc[25:0]` 左移兩位元得到 28 位元的 `jumpoffset`
 再把 `pc+4[31:28]` 與 `jumpoffset` 做 Concat 得到 `jumpaddr`
 同時會把 control Unit 會傳出 Jump 指令給 JUMPMUX 去選擇
 最後設定 `PC_next`。



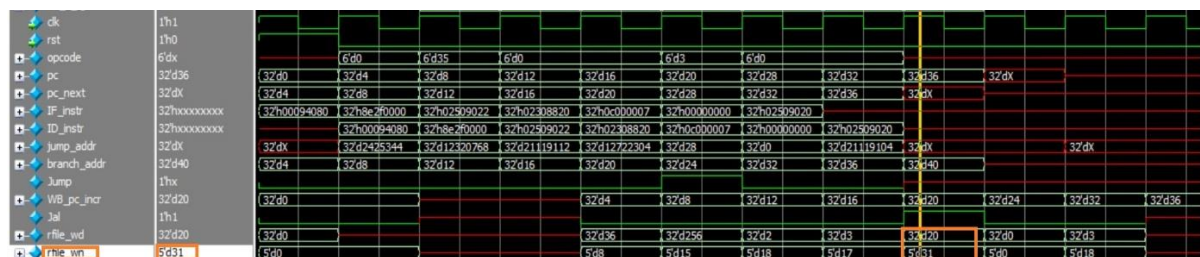當第五個 cycle 時，MEM_WB 暫存器會傳給 WB Jal 和 PC+4，Jal 為 1 將寫回的值設為 PC+4，同時將寫回的暫存器設為 31。



經過了 Midterm Project 的練習，這次在討論上思路就比較清晰，也比較有方向可以進行，Final Project 的部分元件，是利用的期中寫好的東西，而 Datapath、切 pipeline 等比較新的東西，就要從老師上課所教的、講義給的架構圖去慢慢討論、思考，一步一步完成 Final Project。

我們的結論是相比於 Midterm Project，我們對於在遇到比較需要思考的問題，像是要建立在 clock 時序邏輯上來實現循序邏輯、blocking 跟 non-blocking 的使用時機、從軟體的角度轉變成從硬體的角度等等，都比較有概念可以去撰寫，但在實現循序邏輯這方面，還是會遇到些許的小瓶頸。而這次面對 Pipeline 這個新的東西、難度較高的問題，我們也是在花了許久時間，從上課吸收老師上課內容、理解講義上的架構流程等等…，然後嘗試著把 Final Project 的功能一一

實現。而遇到比較小的問題像是對於 Verilog 語法的不熟悉，可能接觸 C、C++ 的時間較長，有時候還是會不小心用到 C 的語法、還有在 Verilog 撰寫時接線的部分，有時沒接好，導致輸出的 waveform 出現紅線…，而隨著我們練習的次數增加，就能一步步改正上面提到的小錯誤。

• 心得

雖然經過了 Midterm Project 的磨練，但我們這次在寫 Final Project 時還是遇到許許多多的難題，因為這次要寫的是一整個 CPU，因此要考慮到的東西變多、也變得比較複雜，老師在上課有說到，畫圖是設計硬體的第一步，也從這句話能了解到 Datapath 的重要性，幸好老師在上課時，對於 Datapath 這一段有一再地強調、重複，因此對於各元件功能的 Datapath，我們就比較沒有那麼不熟悉，比較好掌握，也比較好實現，然而像是 Pipeline 這東西就讓我們困擾了很久，在聽老師在上課時的講課內容時，雖然能理解 Pipeline 如何運作，還有怎麼實現的例子等等，但在實際撰寫 Verilog 程式碼時，還是遇到很多問題，像是實現 Pipeline 的概念，在不同 stage 同時做不同指令，節省時間以提升效率的時候，會因為沒有抓到前幾個 stage 的指令，然後就會發生一些像是在執行後面階段時，前面的可能無法 fetch 到指令，幸好後來與同學交流討論後解決了。最後，很開心這學期在這計組這門課，學到了非常豐富的知識，雖然遇到很多困難、錯誤，但也因為這些錯誤，讓我們有更多練習機會，也學習的更深入，再經過兩次的 Project 後，也讓我們更加理解這門課程的學習內容。

六、未來展望

終於完成這學期計組的兩次 Project，從一開始對這門課感到畏懼，到最後寫完、完全了解這門課的學習內容，經歷了很多挫折，解決了很多困難，雖然很辛苦，但這些辛苦都很值得，也透過計組這門課，點燃了我們對硬體領域的些許興趣，希望之後能在計組這領域繼續學習更多知識。雖然這學期了解的並沒有到很扎實，但還是希望計算機組織能在未來成為我們的一技之長。

七、分工

10527130 陳少洋：部分程式碼、Debug

10527140 初 元：架構圖繪製、Debug

10527132 林亞吟：程式碼、報告結果討論、Debug

10527135 張智欽：撰寫報告分析、報告結果討論、Debug